

PREVIO Práctica 7
CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

1. ¿Cómo se relacionan las tensiones y corrientes de línea y fase (magnitud y ángulo) en una estrella?
2. ¿Cómo se relacionan las tensiones y corrientes de línea y fase (magnitud y ángulo) en una delta?
3. ¿Para qué aplicaciones se recomienda cada una de ellas?
4. Un transformador conexión delta-estrella ¿qué ventajas tiene?
5. ¿Qué sucede con la potencia que maneja un transformador si se utiliza una delta abierta?